

トランジスタ回路の発振回路 LTspiceシミュレーション

採用したデバイス: 2N2222


採用したスパイスモデル: LTspiceの中の標準ライブラリ

トランジスタ数: 1デバイス

発振回路方法: CR回路を三段使用

2012年8月23日
株式会社ビー・テクノロジー

発振回路図

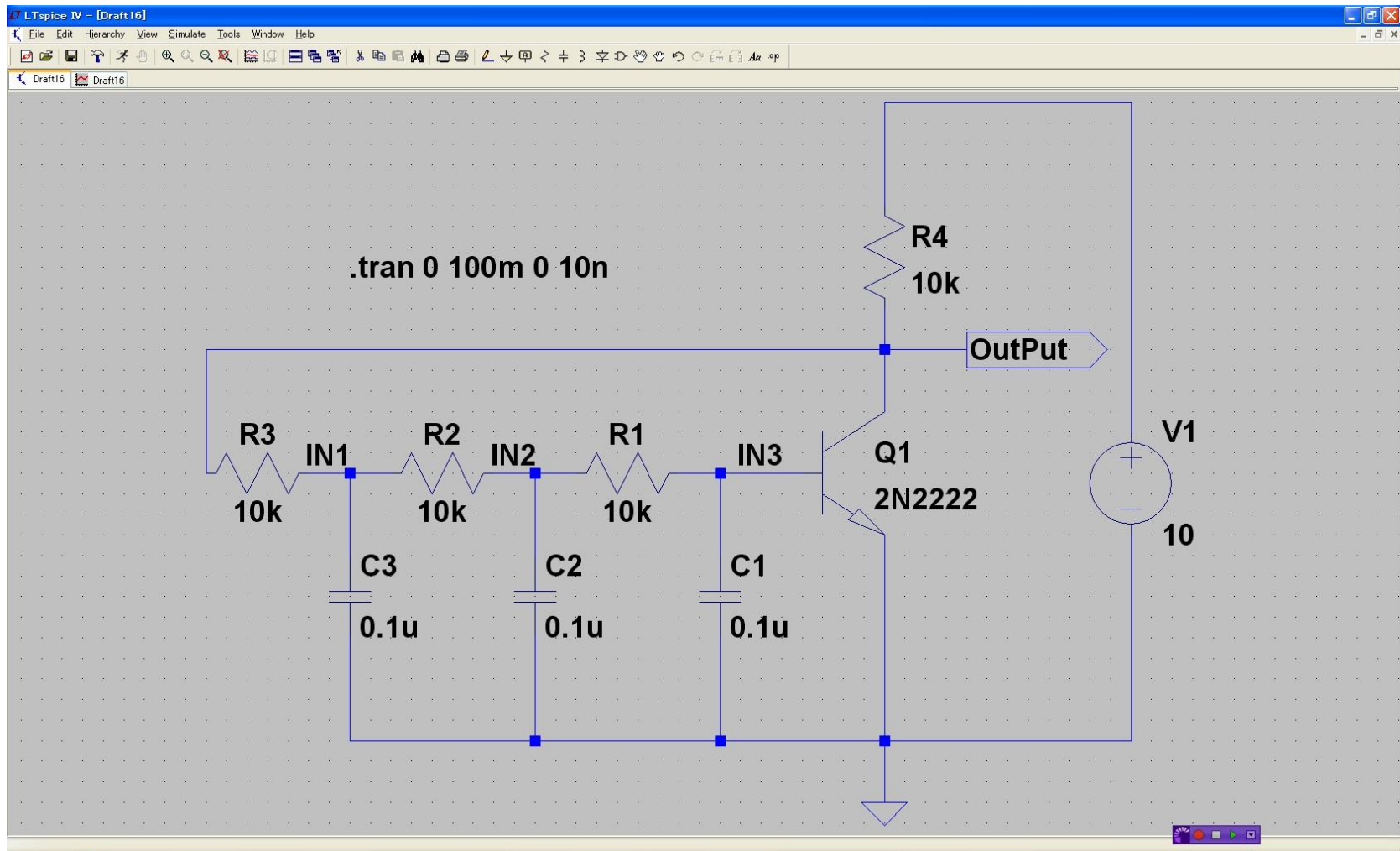

発振回路図

